

1 Realisierungs Methoden

1.1 ROM

Mit einem ROM lassen sich rein kombinatorische Schaltungen in Form einer Look up Table realisieren.

- Eingangsvariablen = Adresse
- Speicherwert = Ausgang (programmierbar)

1.2 PLD

Programmierbares Device aus AND und OR-Matrix, mindestens eine Matrix programmierbar.

- PAL → OR-Matrix fest, AND-Matrix programmierbar, Fuses
- PLA → OR und AND Matrix frei programmierbar, Fuses
- GAL → Wie PLA plus programmierbare Ausgangsnetzwerke (Tristate), EEPROM

SPLD (Simple PLD): Für Funktionen die als DNF vorliegen geeignet, heute grösstenteils von CPLD und FPGA verdrängt.

1.3 CPLD (Complex PLD)

- Verbund PLD Makrozellen die mit Bussen verbunden sind, Speicherung der Konfiguration in Flash.
- Durch regelmässige Struktur sind Signallaufzeiten vorhersagbar.
- Wegen grosser Zahl an Logikblöcken sehr gut für parallele Prozesse geeignet.

1.4 FPGA

2D-Array von Logikblöcken, die über Routing Kanal und Schaltmatrizen miteinander und mit I/O verbunden werden.

- Logikblock (LogicCell) → Lookuptable mit D-FlipFlop, kann beliebige Funktionen ausführen
- Schaltmatrizen → programmierbare Verbindungen
- Makrozellen → Feste Funktionen z.B. Memory, Clock Managment...

Die Konfiguration wird im RAM gespeichert (flüchtig). D.h. bei jedem Boot muss der Code von einem Festspeicher geladen werden.


1.5 Semicustom IC

- Mikrozellen aus p- und n-FETs werden durch Verdrahtung zu Gates → Gate-Array/Sea of Gates
- Gates können durch Verdrahtungskanäle verbunden werden.
- Standardfunktionen können mit IP (intelligent property)-Cores implementiert werden.
- In Mixed-Signal Arrays sind zusätzlich spezifische Analogbauteile enthalten

1.6 Fullcustom IC

Völlig kundenspezifische ICs, oft werden IP-Cores für Standardfunktionen verwendet. Digitale und analoge Komponenten auf einem IC möglich. Voll auf Anwendung anpassbare Eigenschaften (Stromverbrauch, Grösse, Geschwindigkeit etc.).

1.7 Vergleichstabelle

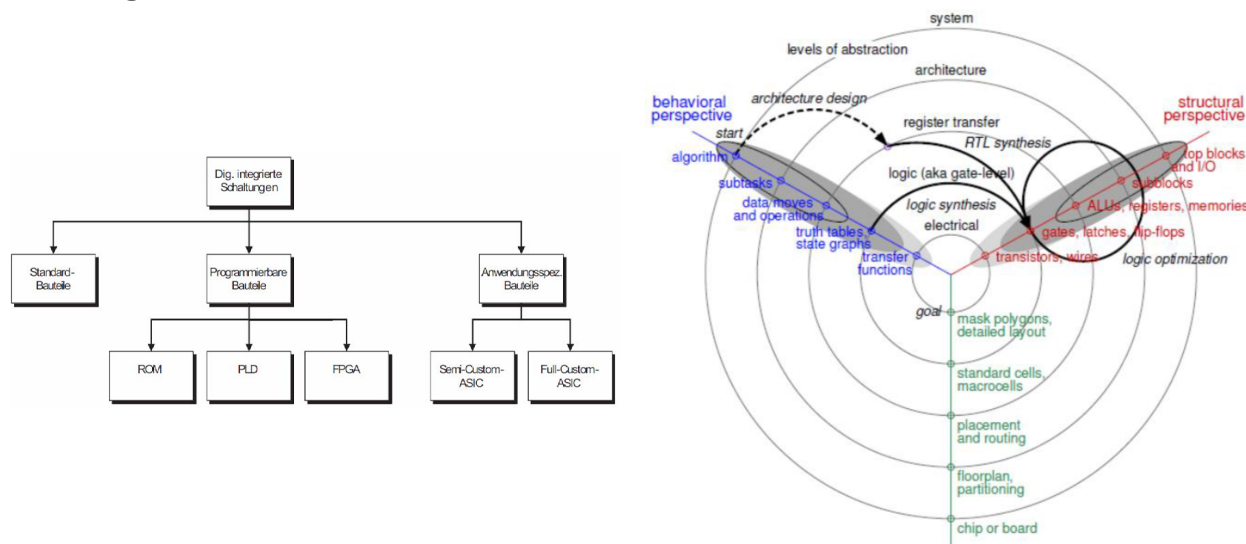

Kriterien	Standard Bauteile	ROM	PLD	FPGA	Semicustom	Fullcustom
Machbarkeit	++	--	--	+	+	+++
Zeit Realisierung	+	++	++	++	-	--
Iterationszeit	-	++	++	++	-	--
NRE	++	+	+	+	-	---
Stückpreis	--	+	+	-	+	+++

2 VHDL

Die vollständige Beschreibung des Designs (Grundstruktur) besteht aus:

- Bibliothekenbeschreibung [library]
- Schnittstellenbeschreibung [entity]
- Architekturbeschreibung [architecture]

2.1 Key Concepts

- Key Concept I: Schaltungshierarchie und Verbindung von Sub-Blöcken (hierarchy and connectivity).
 Key Concept II: Nebenläufige (concurrent) Prozesse und Prozess-Interaktion.
 Key Concept III: Modellierung des elektrischen Verhaltens von Signalen.
 Key Concept IV: Event-Based time: Simulationsmodell, das auf Events und nicht auf kontinuierlicher Zeit beruht.
 Key Concept V: Parametrisierung von Modellen.

2.2 Identifier

- Start mit Buchstabe
- _ nicht am Ende oder doppelt
- case insensitive
- Eigene Identifier → GROSSBUCHSTABEN
- Library Identifier → kleinbuchstaben

2.3 Bibliotheken (library)

work	Default-Bibliothek des Benutzers
std	standard (Vordefinierte Datentypen und Funktionen)
	textio (Text - Filehandling)
work und std	müssen nicht deklariert werden (automatisch eingebunden)
ieee	std_logic_1164: Datentypen für mehrwertiges Logiksystem
	numeric_std: Mathe-Bibliothek für std_logic

```
library <library_name> {,<library_name>};
use <library_name>.<element_name>;
--oder
use <library_name>.all
```

```
--Beispiel
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
```

Mit **use** wird Bibliotheksinhalt im ganzen VHDL Modul sichtbar

2.4 Schnittstellenbeschreibung (entity)

Die einzelnen Blöcke einer VHDL-Beschreibung kommunizieren über ihre Schnittstellen miteinander. Die Kommunikationskanäle nach aussen sind die sogenannten Ports. Für diese werden in der Schnittstellenbeschreibung Name, Signalflossrichtung und Datentyp festgelegt. Mit der Signalflossrichtung werden Eingänge (IN), Ausgänge (OUT) und bidirektionale Ports (INOUT) unterschieden.

```
entity <ENTITY_NAME> is
  port(
    {<PORT_NAME>: <mode> <type>;}
  );
end <ENTITY_NAME>;
```

```
entity DEVICE is
  port(
    A, B: in bit_vector (3 downto 0);
    Y: out bit);
end DEVICE;
```

2.4.1 Signalflossrichtungen (mode)

- in: Eingangssignal. Darf nur rechts stehen.
 out: Ausgangssignal. Darf nur links stehen.
 buffer: Ausgangssignal. Darf auch rechts stehen
 → **problematisch**
 inout: Bidirektionales Signal,
 in Verbindung mit Typ std_logic.

2.4.2 Signaltypen (type)

boolean	Werte: true, false
bit	Werte: '0','1'
bit_vector:	eindimensionaler Array von bits
integer	interne Darstellung mit 32bit Range Einschränkung nötig!
std_logic(_vector)	wie bit(_vector), für mehrwertige Logik
std_ulogic(_vector)	wie std_logic, nur für einen Treiber

2.5 Architekturbeschreibung (architecture)

Die Architektur legt die Funktion eines Blocks fest. Dabei kann eine Entity mehrere Architekturen besitzen. Für das Erzeugen der FPGA-Programmierung sollten aber alle nicht verwendeten Architekturen auskommentiert werden.

```
architecture <ARCHITECTURE_NAME> of <ENTITY_NAME> is
  -- Signaldeklarationen
  signal ....
  -- Komponentendeklarationen
  component ...
begin
  -- Anweisungsteil
end <ARCHITECTURE_NAME>;
```

2.5.1 Signaldeklaration

Hier werden die Signale, die Innerhalb der Architektur verwendet werden, deklariert.

```
signal <sig_name> {, <sig_name>}: type;

Bsp: signal sig1, sig2: bit;
```

2.5.2 Komponentendeklaration

Mit Hilfe des Schlüsselwortes **component** erfolgt die Deklaration von Komponenten, ähnlich wie einer **entity**.

```
component <COMPONENT_NAME>
  port(
    {<PORT_NAME>: <mode> <type>;}
  );
end component;
```

2.5.3 Anweisungsteil

Im Anweisungsteil wird das Verhalten beschrieben. Diese wird dabei durch verschiedene Modellierungsstile unterschieden.

2.5.3.1 Strukturmodell (Instanzierung)

Die Ein- und Ausgänge von Komponenten, die in einer Bibliothek abgelegt sind werden durch lokale Signale miteinander verbunden → Es entsteht eine Netzliste.

```

— Implizite form:
[identifier]: component_name
  port map(signal1, signal2, signal3);
— Zuweisung entspr. Reihenfolge von
— Auflistung in Entity des Komponenten

— Explizite form:
[identifier]: component_name
  port map(
    in2 => signal2,
    out => signal3,
    in1 => signal1);
— Allg: <SigComponent> => <SigArchitecture>

```

2.5.3.2 Datenflussmodell

Es werden logische Grundfunktionen verwendet.

Logikoperatoren für bit, bit_vector, boolean: **not**, **and**, **or**, **nand**, **nor**, **xor**, **xnor** Wenn auf bit_vector angewendet, dann muss Bitbreite von beiden Operanden gleich sein.

```

— Beispiel fuer NAND3
Y <= not (A and B and C);
— Beispiel fuer bit_vector (Q,R,S)
R <= S(3 downto 0);
X <= not Q(2);

— Falsch, Syntaxfehler:
Y <= A nand B nand C;
— Erlaubt (aber nicht NAND3):
Y <= (A nand B) nand C;

```

2.5.3.3 Verhaltensmodell

(→ Häufigster Modellierungsstil.) Die Modellierung findet durch Sprachelemente ähnlich wie in einer prozeduralen Programmiersprache statt.

Dabei werden abgeschlossene Hardware-Blöcke durch Prozesse abgebildet

2.6 Signalzuweisung

Alle Signalzuweisungen und alle Prozesse laufen parallel zueinander. Signalzuweisungen sind immer aktiv. Signale können auf verschiedene Arten zugewiesen werden:

```

— Zuweisungsoperator <=
architecture behavioral of ... is
begin
  Y <= X;
  A <= '0';
— type: bit_vector
  Q <= "1010";
— logische Ausdruecke
  C <= D and E;
end behavioral

— Selektive Signalzuweisung
architecture SELEKTIV of ... is
begin
  with S select
    Y <= E(0) when "00",
        E(1) when "01",
        E(2) when "10",
        E(3) when others;
end SELEKTIV;

```

```

— Unbedingte Signalzuweisung
architecture UNBEDINGT of ... is
begin
  U <= A;
  V <= not U;
  W <= A xor B(0);
  X <= (A and S) or (B(1) and not S);
end UNBEDINGT;

— Bedingte Signalzuweisung
architecture BEDINGT of ... is
begin
  Y <= E(0) when S = "00" else
        E(1) when S = "01" else
        E(2) when S = "10" else
        E(3) when others;
end BEDINGT;

```

2.6.1 Aggregat

Ein Aggregat ist ein Klammerausdruck, der mehrere Einzelelemente zu einem Vektor zusammenfasst.

```

signal DATABUS : bit_vector(3 downto 0);
signal D1, D2, D3, D4 : bit;
...
— implizit
DATABUS <= (D1, D2, D3, D4);
— explizit
DATABUS <= (1=> D3, 0=> D4, 3=> D1, 2=> D2);
— ist identisch mit:
DATABUS(3) <= D1;

```

```


DATABUS(2) <= D2;
DATABUS(1) <= D3;
DATABUS(0) <= D4;

— oder mit Werten
DATABUS <= ('1', '0', '1', '0');
DATABUS <= (3 => '1', 1 => '1', others => '0');
DATABUS <= "1010";

```

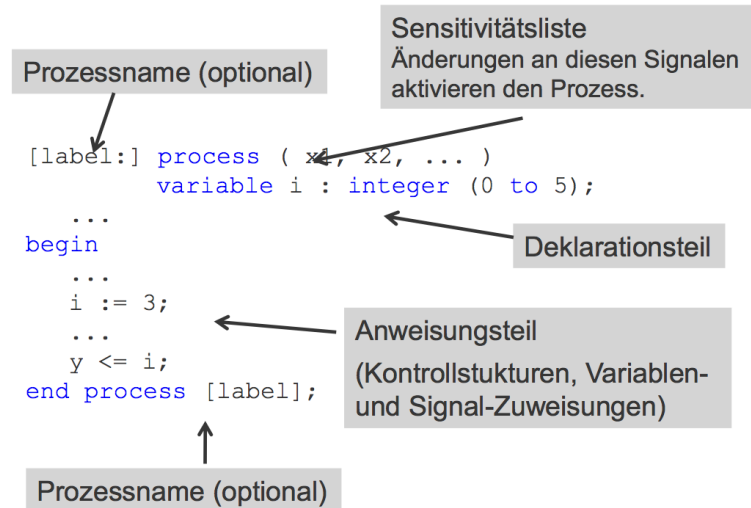2.7 Prozesse

- Prozesse werden durch Änderungen der Signale in der Sensitivitätsliste aktiviert und ausgeführt.
- Prozesse verhalten sich gegen aussen nebenläufig, innerhalb werden Anweisungen sequentiell abgearbeitet
- **Selektive und bedingte Signalzuweisungen sind verboten.**
- Unbedingte Signalzuweisung sind erlaubt.
- **Aktualisierung aller Signale geschieht immer erst am Prozessende!**
- Zuweisen eines **Default-Wertes** an alle Ausgangssignale vor der ersten if-Anweisung zur Vermeidung von Latches
- Hint: Damit Code übersichtlich und verständlich bleibt, sollte **nicht zu viel Funktionalität** in einen einzigen Prozess verpackt werden.
- Alle Signale, die auf der rechten Seite einer Signalzuweisung stehen gehören in Sensitivitätsliste
- Ohne Sensitivitätsliste nur in Simulation erlaubt



2.7.1 Variablen

- Variablen werden im Deklarationsteil des Prozesses deklariert und nur in diesem Prozess sichtbar.
- Zugewiesener Wert kann sofort abgefragt werden
- Wertzuweisung durch Operator `:=` (nicht `<=`)
- Vor Verwendung ein aktueller Wert (evt. Default-Wert) zuweisen, sonst entsteht Latch

```
variable var_name {, var_name}: type_name
    := value;
```

2.7.2 Signalzuweisung durch Prozesse

```
— Kontrollstruktur mit if.. then..
—                               elsif.. else
process(E,S)
begin
  if (S = "00") then y <= E(0);
  elsif (S = "01") then y <= E(1);
  elsif (S = "10") then y <= E(2);
  else y <= E(1);
  end if;
end process;
```

```
—Kontrollstruktur mit case
process(E,S)
begin
  case S is
    when "00" => y <= E(0);
    when "01" => y <= E(1);
    when "10" => y <= E(2);
    when others => y <= E(1);
  end case;
end process;
```

2.8 Sequentielle Systeme

2.8.1 Flankenerfassung

```
—Erfassen einer positiven Flanke
—  des Signals CLK
if CLK'event and CLK = '1' then ...

—Erfassen einer negativen Flanke
—  des Signals CLK
if CLK'event and CLK = '0' then ...
```

2.8.2 Zustandscodierung

- Die Deklaration der Zustandscodierung erfolgt im Deklarationsteil der Architektur
- Bei expliziten Zustandscodierung muss die Zustandscodierung der IDE auf "User" umgestellt werden.


```
— Implizite Form:
— Darstellung mit Aufzähltyp
type STATE_TYPE is (S0, S1, ..., Sn);
signal PRESENT_STATE, NEXT_STATE: STATE_TYPE;

— Explizite Form:
— Mit ENUMENCODING
type STATE_TYPE is (S0, S1, ..., Sn);
attribute ENUM_ENCODING: STRING;
attribute ENUM_ENCODING of STATE_TYPE:
  type is "0001 0010 0100 ...";
signal PRESENT_STATE, NEXT_STATE: STATE_TYPE;

— Mit Konstanten
subtype STATE_TYPE is bit_vector(3 downto 0);
constant S0: STATE_TYPE:= "0001";
constant S1: STATE_TYPE:= "0010";
...
signal PRESENT_STATE, NEXT_STATE: STATE_TYPE;
```

 2.8.3 FSM in 3-Prozess Struktur

Die Zustandsmaschine wird in 3 Prozesse aufgeteilt. Diese Prozesse werden ganz einfach einzeln im Anwendungsteil der Architektur implementiert und arbeiten jeweils nebenläufig.



- Prozess F = Output_Logic (reine Logik)
- Prozess G = Next_State_Logik (reine Logik)
- Prozess Z = State_Register (Logik mit Speicher)

2.8.3.2 Next_State_Logik

Dieser kombinatorische Teil ist nicht abhängig von der Struktur der FSM.

```
Next_state_logic: process (INPUT, PRESENT_STATE)
begin
  -- Default Folgezustand
  NEXT_STATE <= PRESENT_STATE;
  case PRESENT_STATE is
    when S0 =>
      if (Bedingung in f(Eingaenge)) then
        NEXT_STATE <= Sx0;
      else NEXT_STATE <= Sy0;
      end if;
    when S1 =>
      ....
    when others => null;
  -- oder NEXT_STATE <= Reset_State;
  end case;
end process;
```

2.8.3.1 Output_Logik

Dieser kombinatorische Teil ist abhängig von der Struktur der FSM. Häufig Case für State und If / elsif für Inputs (bei Mealy)

```
-- Mealy-Struktur
Output_Logic: process (INPUT, PRESENT_STATE)
begin
  ...
end process;

-- Moore-Struktur
Output_Logic: process (PRESENT_STATE)
begin
  ...
end process;

-- Medwedjew-Struktur
Output_Logic:
y <= PRESENT_STATE;
```

2.8.3.3 State_Register

Dieser kombinatorische Teil ist nicht abhängig von der Struktur der FSM und sieht bei allen (fast) FSM immer gleich aus.

```
State_Register : process (CLK, NRST)
begin
  --Asynchroner Reset
  if NRST = '0' then -- if RST = '1' then
    PRESENT_STATE <= Reset_State;

  --taktsynchroner Zustandswechsel
  elsif CLK'event and CLK = '1' then
    PRESENT_STATE <= NEXT_STATE;
  end if;
end process;
```

2.9 IEEE 1164 Logiksystem

Durch Einbinden der ieee.std_logic_1164 Library werden die std_logic, sowie std_ulogic Datentypen verfügbar. Damit verbunden ist auch die 9-wertige Logik:

Wert	Bedeutung	Verwendung
'U'	Nicht initialisiert	Das Signal ist im Simulator (noch) nicht initialisiert
'X'	Undefinierter Pegel	Simulator erkennt mehr als einen aktiven Signaltreiber (Buskonflikt)
'0'	Starke logische 0	L-Pegel eines Standardausgangs
'1'	Starke logische 1	H-Pegel eines Standardausgangs
'Z'	Hochohmig, floatend	Three-State-Ausgang
'W'	Schwach unbekannt	Simulator erkennt Buskonflikt zwischen schwachen L- und H-Pegeln
'L'	Schwacher L-Pegel	Open-Source-Ausgang mit Pull-Down-Widerstand
'H'	Schwacher H-Pegel	Open-Drain-Ausgang mit Pull-Up-Widerstand
'.'	Don't-Care	Logikzustand des Ausgangssignals bedeutungslos, kann für Minimierung verwendet werden

2.9.1 Datentypenkonversion

Ebenfalls in der ieee.std_logic_1164 Library sind folgende Typenkonversionen enthalten:

Konversionsfunktion	Argumenttyp	Ergebnistyp
To_bit	- std_ulogic	- bit
To_StdULogic	- bit	- std_ulogic
To_bitvector	- std_ulogic_vector - std_logic_vector	- bit_vector
To_StdULogicVector	- bit_vector - std_logic_vector	- std_ulogic_vector
To_StdLogicVector	- bit_vector - std_ulogic_vector	- std_logic_vector

2.9.1.1 TriStateLogic

```
architecture tristateout of buscontrol is
begin
  WRITE: process(sel, data_out)
  begin
    if sel = '1' then
      -- Schreibprozess
      my_bus <= std_logic_vector(data_out);
    else
      my_bus <= (others => 'Z');
    end if;
  end process;

  -- Leseprozess
  READ: data_in <= std_logic_vector(my_bus);
end architecture tristateout;
```

2.10 Arithmetik

Durch zusätzliches Einbinden der `ieee.numeric_std` neben `ieee.std_logic_1164` stehen signed und unsigned Datentypen auf Basis des `std_logic_vector` Datentyp, sowie arithmetische Operatoren und Vergleichsfunktionen zur Verfügung.

Vergleichsoperator	Bedeutung	Beispiel
=	gleich	... when A = B ...
/=	ungleich	... when A /= B ...
<	kleiner	... when A < B ...
<=	kleiner oder gleich	... when A <= B ...
>	größer	... when A > B ...
>=	größer oder gleich	... when A >= B ...

Operator	Bedeutung	Beispiel
+	Addition	Y <= A + B
-	Subtraktion	Y <= A - B
abs	Absolutwertbildung	Y <= abs(A)
*	Multiplikation	Y <= A * B
/	Division	Y <= A / B
**	Potenzbildung	Y <= 2**A
mod	Rest der Division A/B Das Vorzeichen des Ergebnisses ist gleich dem von B.	Y <= A mod B
rem	Rest der Division A/B. Das Vorzeichen des Ergebnisses ist gleich dem von A.	Y <= A rem B

2.11 Simulation

2.11.1 Aufbau einer Test-Bench

Die Testbench soll wiederverwertbar sein, ist jedoch nicht synthesesfähig. Arbeitet nach dem Delta time modus. (Event queue definiert die Events). Normales VHDL Modul bestehend aus:

- library
- entity (i.d. Regel ohne Ports nach aussen) → leer
- architecture
 - Komponenten(DUT) deklarations

- ggf. Auswahl der DUT-Architektur
- (Timing-Informationen als Konstante (oder Generic) deklarieren)
- Signale deklarieren (Benennung: <DUT_SIG>.tb)
- Instanzierung der DUT
- Prozess für Clock-Erzeugung
- Prozess für die Anwendung von Stimuli (Stimulusgenerator)
- Prozess für das Erfassen der Systemantwort (Response-Monitor)

2.11.2 Testbench

```

-- Library declaration
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

-- Entity declaration
entity edgedetpos_tb is
end edgedetpos_tb;

-- Architecture declaration
architecture testbench of edgedetpos_tb is
-- Konstanten
    constant f      : integer := 1000;
    constant T      : time    := 1 sec / f;
-- TB interne Signale
    signal clk_tb    : std_ulogic; -- Master sim ↔ clock
    signal reset_tb  : std_ulogic; -- Reset signal ↔ sim
    signal inp_tb    : std_ulogic;
    signal oup_tb    : std_ulogic;
    signal oup_exp_tb : std_ulogic;

-- Portdeklaration des DUT
    component edgedetpos
    port (clk : in  std_ulogic;
          reset : in std_ulogic;
          inp  : in  std_ulogic;
          oup  : out std_ulogic);
    end component edgedetpos;
-- for all: entity name use entity entity name (↔ architecture name)
    for all: edgedetpos use entity work.edgedetpos (↔ behavioral);
begin
-- Device unter test port mapping
    dut : edgedetpos
        port map (clk => clk_tb,
                  reset => reset_tb,
                  inp  => inp_tb,
                  oup  => oup_tb);

-- Clock generator

```

```

stimuli_clk : process
begin
    clk_tb <= '0';
    wait for T / 2;
    clk_tb <= '1';
    wait for T / 2;
end process;
-- Reset generator.
stimuli_reset : reset_tb <= '1', '0' after 3 ms;
-- Generator for stimuli (== inputs)
stimuli_inp : process
begin
    inp_tb <= '0';
    wait for 0.5 * T;
    inp_tb <= '1';
-- und so weiter
    wait;
end process;
-- Generator for expected response (== output)
stimuli_oup_exp : process
begin
    oup_exp_tb <= '0';
    wait for 5.5 * T;
    oup_exp_tb <= '1';
-- und so weiter
    wait;
end process;
-- Evaluation
evaluation : process
begin
    wait until rising_edge(clk_tb);
    wait for eval * T; -- evaluation ↔ short before next clock
    loop
        assert (oup_exp_tb = oup_tb) report "Error oup↔" severity error;
        wait for T; -- one sample per ↔ clock period
    end loop;
    wait;
end process;
end architecture testbench;

```


2.11.2.1 Response-Monitor (inkl. Assert)

```

— Response Monitor
Response: process
begin
    — Resultate werden kurz vor Ende des Sim_cyc
    wait for (sim_cyc - 1 ns); — abgefragt (Versatz 1ns)
    assert (tb_y = '0') report "error at vector 00" severity error;
    wait for sim_cyc;
    assert (tb_y = '0') report "error at vector 01" severity error;
    wait for sim_cyc;
    ...
    [wait;] — Wiederkehrend, oder nur einfach
end process;

—Assert im allgemeinen (ist condition = false, so wird assert angezeigt)
assert <condition> [report <"str-expression">] [severity note|warning|error|failure];

```

2.11.3 For-Loop

For-Loops finden Verwendung in der Simulation, oftmals in Verbindung mit wait-Statements und daher ohne Sensitivitätsliste.

Sie können aber auch synthetisiert werden, dafür muss aber der range endlich sein.

```

process
begin
    for i in 0 to 9 loop
        ...
        wait for sim_cyc;
    end loop;
    [wait;] — Wird einmal abgehandelt
end process;

```

2.11.4 Verzögerungszeiten

- Δ -Time → funktioneller Zusammenhang zwischen Ursache/Wirkung (automatisch)
- inertial delay (Trägheit) → Ausgang ändert erst, wenn Eingang länger konstant bleibt als mit after definiert (Nicht verwenden für Verzögerungszeit)

```

Y <= inertial A or B after 9 ns;
—Achtung ist das gleiche:
Y <= A or B after 9 ns;

```

- transport delay → Ausgang ändert nach Eingangsänderung mit after definierter Zeit

```

Y <= transport A or B after 9 ns;

```

2.12 Generic

→ Re-Use! So kann VHDL mit Generic, Parameter an ein Modell übergeben. Dabei wird der Parameter wie eine Konstante im Anweisungsteil verwendet.

Dafür muss in jeder Schnittstellenbeschreibung der Generic-Block eingebaut werden:

```

generic(param_name: param_type:=initial_value [;param_name: param_type:=initial_value]);

```

Und bei der Instanzierung wird mit generic map der Parameter-Wert gesetzt.

2.12.1 Beispiel für Implementation

Die Implementantation geschieht wie auch bei den anderen Komponenten meistens in einer separaten Datei, einfach enthält hier die entity noch ein generic.

```

entity genCount is
generic(
    — 255 ist einfach Default-Value
    MAXCOUNT: integer := 255);
port(
    clk, nrst, ena : in bit;
    —MAXCOUNT wird als "Konstante" verwendet
    oup : out integer range 0 to MAXCOUNT;
    overflow : out bit);
end genCount;

```

2.12.2 Beispiel für Instanzierung

Auch hier wird wie gewohnt zu erst die Komponente deklariert und anschliessend im Anwendungsteil instanziiert.

```

— Deklaration des Komponenten
component genCount
generic(MAXCOUNT : integer := 255);
port(
    clk, nrst, ena : in bit;
    oup : out integer range 0 to MAXCOUNT;
    overflow : out bit);
end component;

— Instanzierung des Komponenten
count_TIME : genCount
generic map(MAXCOUNT_TIME)
port map(clk => clk,
    ...);

```

3 Beispiel Timer



Definition des Bausteins Counter. Die Generic Variable wird zur Compilezeit definiert.

VHDL hat 3 mögliche Zeitpunkte zu denen ein Parameter definiert werden kann

- Zur Designzeit - Konstante `maxcount: integer := 127;`
- Zur Compilezeit - Generic
- zur Laufzeit - Signal

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
use ieee.math_real.log2;
use ieee.math_real.ceil;

entity genTimer is
  generic(
    maxcount : integer := 127);
  port(
    clk  : in  std_ulogic;
    rst  : in  std_ulogic;
    inp  : in  std_ulogic;
    oup  : out bit_vector(natural(ceil(log2(real(←
      maxcount + 1)))) - 1 downto 0);
    tick : out std_ulogic
  );
end entity genTimer;

architecture RTL of genTimer is
  -- Zustandsvariablen mit log2(maxCount) breite
  signal preCount, nexCount :
    std_ulogic_vector(natural(ceil(log2(real(maxcount ←
      + 1)))) - 1 downto 0);

begin
  -- Output Logic --
  output_logic : oup <= to_bitvector(preCount);

  -- Next State Logic --
  next_state_logic : process(preCount, inp)
  begin
    nexCount <= preCount;
    if ((preCount = std_ulogic_vector(to_unsigned(←
      maxcount, preCount'length))) and (inp = '1')) ←
      then
      nexCount <= (others => '0');
      tick      <= '1';
    elsif (inp = '1') then
      nexCount <= std_ulogic_vector(unsigned(preCount) ←
      +1);
      tick      <= '0';
    end if;
  end process;

  -- Register Logic --
  register_logic : process(rst, clk)
  begin
    if (rst = '1') then
      nexCount <= (others => '0');
    elsif (clk'event and (clk = '1')) then
      preCount <= nexCount;
    end if;
  end process;

end architecture RTL;

```

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
use ieee.math_real.log2;
use ieee.math_real.ceil;

entity timegen is
  port(
    clk  : in  std_ulogic;
    reset : in  std_ulogic;
    trigger : out std_ulogic;
    time_val : out bit_vector(7 downto 0)
  );
end timegen;

architecture structural of timegen is
  constant maxcount1 : integer := 1000;
  constant maxcount2 : integer := 256;
  constant maxcount3 : integer := 16;

  signal intClock: std_ulogic;

  component genTimer
    generic(
      maxcount : integer := 127);
    port(
      clk  : in  std_ulogic;
      rst  : in  std_ulogic;
      inp  : in  std_ulogic;
      oup  : out std_ulogic_vector(natural(ceil(log2(←
        real(maxcount2 + 1)))) - 1 downto 0);
      tick : out std_ulogic
    );
  end component genTimer;

begin
  sekZahler : component genTimer
    generic map(
      maxcount => maxcount1
    )
    port map(
      clk => clk,
      rst => reset,
      inp => clk,
      oup => open,
      tick => intClock
    );

  TrigGen: component genTimer
    generic map(
      maxcount => maxcount3
    )
    port map(
      clk => clk,
      rst => reset,
      inp => intClock,
      oup => open,
      tick => trigger
    );

  TimeCount: component genTimer
    generic map(
      maxcount => maxcount2
    )
    port map(
      clk => clk,
      rst => reset,
      inp => intClock,
      oup => time_val,
      tick => open
    );

end architecture structural;

```